

ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

ЗАДАНИЕ:

1. Снять зависимость $J_c(U_{uc})$ при пяти постоянных $U_{зи}$.
2. Снять зависимость $J_c(U_{зи})$ при пяти постоянных U_{uc} .

СХЕМА УСТАНОВКИ:

